

数逻实验报告 Lab6

雷远航

October 28, 2022

Abstract

实验项目: 七段数码管

1 操作方法与实验步骤

1.1 原理图设计实现显示译码模块 MyMC14495

1.1.1 绘制原理图

根据真值表绘制出七位译码器

 


Figure 1: 原理图

1.1.2 对生成的原理图进行检验

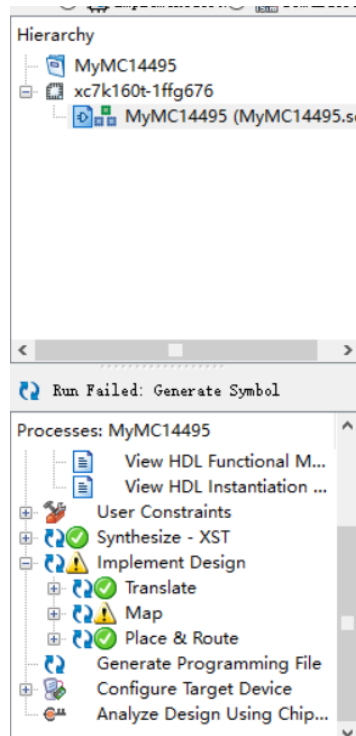


Figure 2: 检验

完成 Synthesize-XST, Implement Design, Manage Configuration Project(iMPACT) 最后 Create Schematic Symbol, 生成逻辑符号图供后序实验使用.

1.1.3 对原理图进行仿真模拟

导入仿真激励代码, 并且生成波形图检验

仿真激励代码

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module MyMC14495_tb();
4
5  // Inputs
6  reg D0;
7  reg D1;
8  reg D2;
9  reg D3;
10 reg LE;
11 reg point;
12
```

```

13 // Output
14 wire p;
15 wire a;
16 wire b;
17 wire c;
18 wire d;
19 wire e;
20 wire f;
21 wire g;
22
23 // Instantiate the UUT
24 MyMC14495_HDL UUT (
25     .D0(D0),
26     .D1(D1),
27     .D2(D2),
28     .D3(D3),
29     .LE(LE),
30     .point(point),
31     .p(p),
32     .a(a),
33     .b(b),
34     .c(c),
35     .d(d),
36     .e(e),
37     .f(f),
38     .g(g)
39 );
40 // Initialize Inputs
41 integer i;
42 initial begin
43     //$dumpfile("MyMC14495_HDL.vcd");
44     //$dumpvars(1, MyMC14495_HDL_tb);
45
46     D3 = 0;
47     D2 = 0;
48     D1 = 0;
49     D0 = 0;
50     LE = 1'b0;
51     point = 0;
52
53     for (i=0; i<=15; i=i+1) begin

```

```

54         {D3,D2,D1,D0}=i;
55         point = i;
56         #50;
57     end
58
59     #50;
60     LE = 1'b1;
61     #10;
62     end
63 endmodule

```

测试代码解释

输入信号:{D3,D2,D1,D0}, 共同用于表示想要输出的数字 (二进制形式) LE 是灯光使能信号, 由于实验板是负逻辑, 因此 LE=0, 可以显示数字, LE=1 则不显示数字 point 是控制小数点是否显示的信号,point=1 时小数点显示

在测试模块中创建相应的变量:Input:D0,D1,D2,D3,LE,point. Output:p,a g. 他们对应相应控制的七段数码管和小数点

创建测试的 MyMC14496_HDL 模块, 其名称为 UUT, 供后序的测试使用在测试过程中通过循环对 {D3,D2,D1,D0} 的数值从 0 到 15 依次进行遍历, 并且对 point 的值进行相应的修改, 循环每次间隔 50 个单位时间在循环结束后将 LE 设置为 1, 进行使能情况的判断

1.2 用 MyMC14495 实现数码管显示

1.2.1 绘制 DispNumber_sch 工程原理图

导入前面产生的.sym 和.vf 文件, 调用 MyMC14495 模块

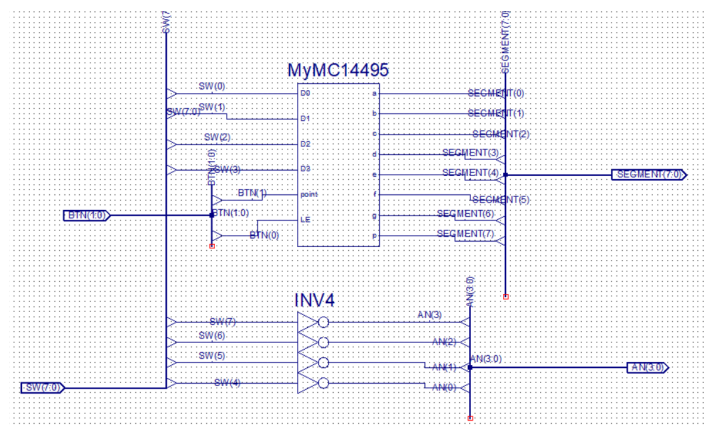


Figure 3: 原理图

1.2.2 下版验证

导入引脚约束文件, 将生成的.bit 文件导入 sword 实验板进行下版验证

2 实验结果与分析

2.1 原理图设计实现显示译码模块 MyMC14495

模拟仿真产生的波形图如下

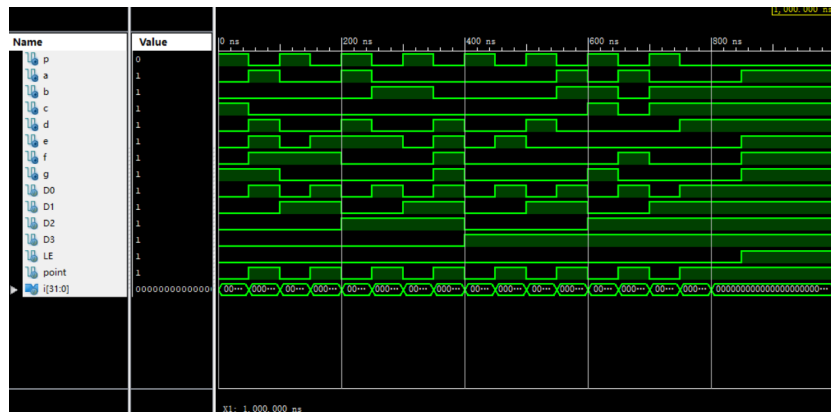


Figure 4: 波形图

波形图分析

输出 p 是输入信号取反得到的, 可以看到, p 的信号始终与 point 的信号保持相反 a g 的信号对应七段数码管的控制信号, 输出的结果可以与真值表相对应例如: 当输入为 {0,1,0,0}, 根据真值表, a, d, e, 的值为 1, 其余信号的值为 0, 波形图上信号对应显示了相应的值其他情况的输入也都与真值表所对应的吻合, 可以验证所画的原理图是正确的在波形图的后段, LE 信号为 1, 因此信号 a g 的输出均全为 1.

2.2 用 MyMC14495 实现数码管显示

下版验证结果与分析:

LE=1 情况

 


Figure 5: 下版验证

分析:

当拨动控制 LE 的开关时, 使能情况为关闭, 这时无论怎样改变开关的情况都没有灯闪亮

控制相应的数字产生:

 


Figure 6: 下版验证

 


Figure 7: 下版验证

 


Figure 8: 下版验证

分析:

通过控制开关的拨动表示出对应的数字 (二进制形式), 在实验板上就会显示出相应的 16 进制数字在这一部分实验中调用了 MyMC14495 模块进行使用, 当在实验板上给定相应的输入时, 输出所绑定的数码管会获得一个相应的输出, 如果输出为 0 那么相应的数码管闪亮, 反之则不闪亮对应闪亮的数码管, 根据实验原理的设置, 他们之间的组合便显示出了相应的数字.

小数点控制

 


Figure 9: 下版验证

分析:

当控制小数点的部分的开关被拨动时, 可以看到, 数码管处显示了一个点.

3 讨论与心得

本次实验遇到的问题是:(1) 由于实验的原理图过于复杂, 画原理图时耗费了很长的时间, 开始由于不会调节画布的大小, 导致根本画不下所有的电路, 改变画布大小后才继续画出; (2) 在画完原理图进行波形的验证时发现, 有一个信号对应的输出与真值表并不相符, 但由于对线路进行了重新命名, 因此很快找出了所存在的问题, 问题得以解决; (3) 在重新绘制原理图后, 再次生成新的.vim 文件时无法重新生成, 在将错误的.vim 文件删除后问题才得以解决.

4 Bonous

完成 MyMC15595_HDL.v

```
1  `timescale 1ns/1ps
2
3  module MyMC14495_HDL(
4      input D0, D1, D2, D3,
5      input LE,
6      input point,
7      output reg p,
8      output reg a, b, c, d, e, f, g
9  );
10
```



```

11  `define MC14495_NUM {D3, D2, D1, D0}
12  `define MC14495_OUT {a, b, c, d, e, f, g}
13
14  always@(*) begin
15      if(1'b0 == LE) begin
16          /* Able to print */
17          // Point
18          p = !point;                // fill sth in ()
19          // Num(0~9, A~F)
20          case(`MC14495_NUM)
21              4'h0: `MC14495_OUT = 7'b000_0001;
22              /* Complete the following code. */
23              4'h1: `MC14495_OUT = 7'b100_1111;
24              4'h2: `MC14495_OUT = 7'b001_0010;
25              4'h3: `MC14495_OUT = 7'b000_0110;
26              4'h4: `MC14495_OUT = 7'b100_1100;
27              4'h5: `MC14495_OUT = 7'b010_0100;
28              4'h6: `MC14495_OUT = 7'b010_0000;
29              4'h7: `MC14495_OUT = 7'b000_1111;
30              4'h8: `MC14495_OUT = 7'b000_0000;
31              4'h9: `MC14495_OUT = 7'b000_0100;
32              4'hA: `MC14495_OUT = 7'b000_1000;
33              4'hB: `MC14495_OUT = 7'b110_0000;
34              4'hC: `MC14495_OUT = 7'b011_0001;
35              4'hD: `MC14495_OUT = 7'b100_0010;
36              4'hE: `MC14495_OUT = 7'b011_0000;
37              4'hF: `MC14495_OUT = 7'b011_1000;
38              /* end of your code */
39              default: `MC14495_OUT = 7'bxxx_xxxx;
40          endcase
41
42      end else begin
43          // Print nothing (LE == 1)
44          `MC14495_OUT = 7'b111_1111;        // fill sth in ()
45          p = !point;                        // fill sth in ()
46      end
47
48  end
49
50  endmodule

```

