

# 数逻实验报告 Lab13

雷远航

December 15, 2022

## Abstract

移位寄存器设计与应用

## 一、操作方法与实验步骤

### 任务 1: 设计 8 位带并行输入的右移移位寄存器

#### sift\_reg8b.v

利用 verilog 完成能够并行输入的右移移位寄存器.  
完成的代码如下:

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module shift_reg8b (
4      input clk,
5      input S_L, //q=0串行, q=1并行
6      input s_in, //串行输入的数据
7      input [7:0] p_in,
8      output reg[7:0] Q
9  );
10
11  initial begin
12      Q[7:0] <= 8'b1001_1101;
13  end
14
15  always @(posedge clk) begin:run
16      integer i;
17      if(S_L == 1'b0) begin
18          /*串行*/
19          for(i=0; i<=6; i=i+1) begin
20              Q[i] = Q[i+1];
21          end
22          Q[7] <= s_in;
23      end
24
25      else begin
26          /*并行*/
27          Q[7:0] <= p_in[7:0];
28      end
29  end
30  end
31
32  endmodule
```

当 S\_L 为 0 时进行串行输入,s\_in 为将要串行输入的数据.

当 S\_L 为 1 时进行并行输入,p\_in 为并行输入所要输入的数据.

#### sift\_reg8b\_tb.v

通过 testbench 得到波形图, 对设计的移位寄存器进行分析, 测试文件如下:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  `include "shift_reg8b.v"
3
4  module shift_reg8b_tb;
5      reg clk;
6      reg S_L;
7      reg s_in;
8      reg [7:0] p_in;
9      wire [7:0] Q;
10
11      shift_reg8b uut (
12          .clk(clk),
13          .S_L(S_L),
14          .s_in(s_in),
15          .p_in(p_in),
16          .Q(Q)
17      );
18
19      initial begin
20          $dumpfile("shift_reg8b_tb.vcd");
21          $dumpvars(0, shift_reg8b_tb);
22

```

```

22
23
24      clk = 0;
25      S_L = 0;
26      s_in = 1;
27      p_in[7:0] = 8'b0111_1110;
28      #10;
29      clk = 1;
30      #10;
31      repeat(5) begin
32          clk = 0;
33          S_L = 0;
34          s_in = 1;
35          #10;
36          clk = 1;
37          #10;
38      end
39
40      clk = 0;
41      S_L = 1;
42      #10;
43      clk = 1;
44      #10;
45      repeat(3) begin
46          clk = 0;
47          s_in = 0;
48          S_L = 0;
49          #10;
50          clk = 1;
51          #10;
52      end
53
54      end

```

## 任务二: 完成 P2S 模块

### 完善 P2S.v 的内容

将空缺的 S\_R 锁存器的部分补充完整

```

input start,
input[6:0] PData,
input clk,
output sclk,
output sclrn,
output sout,
output EN,
);
wire[7:0] Q;
wire[7:0] D;
wire finish;
wire q;
wire nq;
wire set;
wire reset;

assign D = {1'b0, PData};
assign set = start & finish;
assign reset = ~finish;
assign q = (set | q) & (~reset);
assign nq = (reset | nq) & (~set);

shift_reg0b m0 (.clk(clk), .S_L(q), .s_in(1'b1), .p_in(D), .Q(Q));

assign finish = &Q[7: 1];
assign sout = Q[0];
assign sclrn = 1'b1;

assign EN = start & finish;
assign sclk = finish | clk;

```

## d 对 P2S 模块进行测试

测试代码如下：

```


1  `timescale 1ns / 1ps
2  `include "P2S.v"
3
4  module P2S_tb;
5
6
7  reg clk;
8  reg [6:0] PData;
9  reg start;
10
11 wire sclk;
12 wire sclrn;
13 wire sout;
14 wire EN;
15
16 P2S uut (.clk(clk),.start(start), .PData(PData), .sclk(sclk), .sclrn
17
18
19 initial begin
20     $dumpfile("P2S_tb.vcd");
21     $dumpvars(0, P2S_tb);
22     start = 0;
23     PData[6:0] = 7'b1010101;
24     repeat(10) begin
25         clk = 0;
26         #5;
27         clk = 1;
28         # 5;
29     end
30     clk=0;
31     start = 1;
32     #5;
33
34     clk = 1;
35     start = 0;
36     #5;
37     repeat(4) begin
38         clk = 0;
39         #5;
40         clk = 1;
41         #5;
42     end
43
44     clk = 0;
45     start = 1;
46     PData[6:0] = 7'b0010010;
47     #5;
48     clk = 1;
49     start = 0;
50     #5;
51
52     repeat(4) begin
53         clk = 0;
54         #5;
55         clk = 1;
56         #5;
57     end
58
59 end
60
61
62
63 endmodule

```

## 二、实验结果与分析


### 移位寄存器波形图分析:

通过测试文件得到波形图, 测试的结果如下:

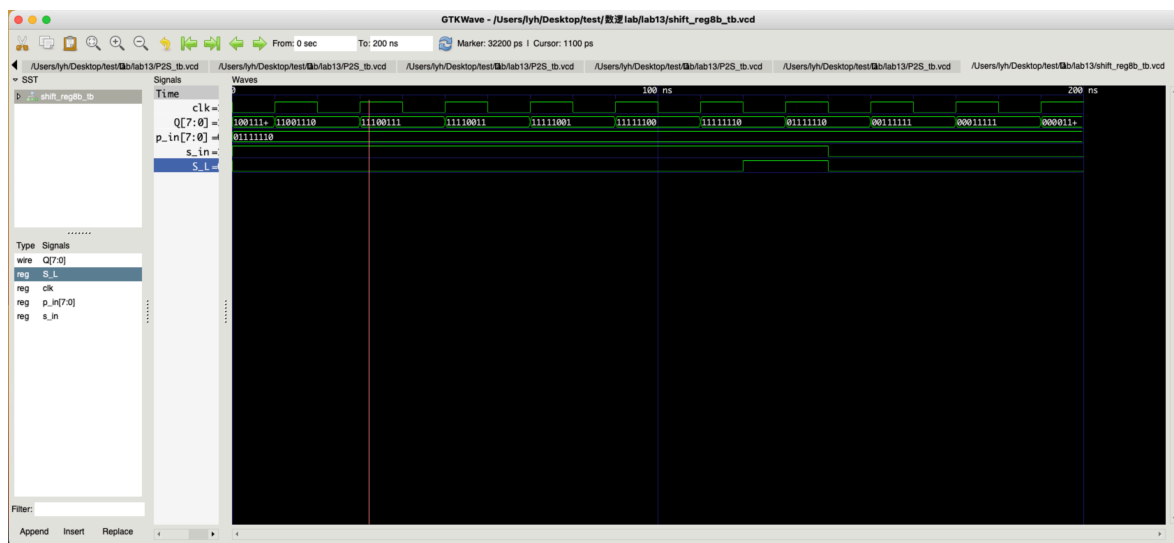


在前六个时钟周期下, S\_L 的信号为 0, 进行串行输入的操作, 并且每次串行操作补充的数为 1, 输出的结果进行了 6 次右移, 接下来的时钟周期下 S\_L 的信号为 1, 进行并行输入的操作, 此时 p\_in 为将要串行输入的数据, 在波形图中可以看出正确进行了传输, 接下来后面的时钟周期进行串行输入, 并且每次串行输入的数据为 0.

### P2S 模块的波形分析

 

二进制形式的输出结果:

 

在前 7 个时钟周期里先进行的串行输入的操作, 由于载入数据的信号为 0, 并且由  $\&Q[7:1]$ , 控制的 finish 信号也为 0, 因此 P2S 模块中的 S\_R 锁存器的 reset 信号为 1, set 信号为 0, 因此输出的 q 信号为 0, 进行的是串行输入的模式, 并且每次补充的数据都是 1, 当信号不断移位变成 FE 时, 此时的 finish 信号为 1, 但 set 信号和 reset 信号都为 0, 仍然持续进行移位的操作输出的信号为 FF, 在其后面的时钟周期里, start 信号为 1, 代表已经准备好了要输入的数据, 并且 finish 信号也为 1, 所以 set 信号为 1, p 信号此时为 1, 进行串行载入的模式, 可以看到并行的数据被载入到了 Q 中, 在后面的时钟周期中也出现了一个 start 为 1 的状态, 但是此时的 finish 信号为 0 因此不会进行并行载入的模式, 还时持续进行串行输入.

其他输出信号都按照 P2S 模块中的逻辑进行正常的输出.

### 三、讨论与心得

由于疫情的影响本次实验都通过模拟仿真来进行, 实验中完成了移位寄存器和 P2S 模块, 并且进行了模块的仿真,P2S 模块的一些内容比较复杂, 但在助教讲解之后, 对 P2S 模块的功能的理解也比较顺利, 整体的完整较为轻松.